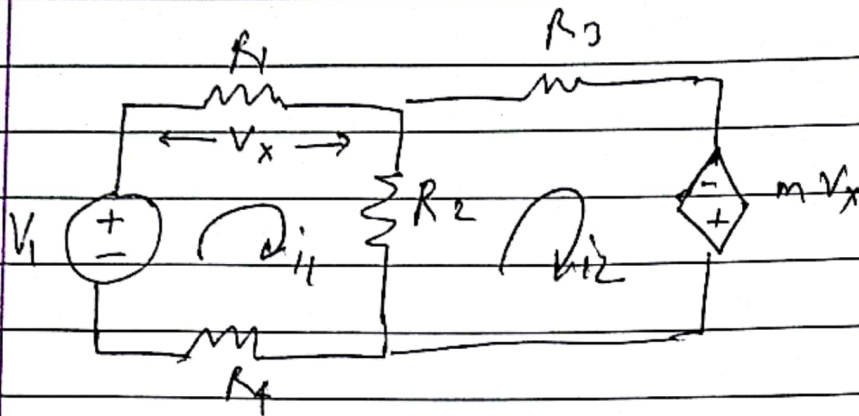


#P-S-2.

PAGE NO.:

DATE / /

Q1)Mesh \Rightarrow

$$i_1 (R_1 + R_2 + R_4) - i_2 R_2 = V_1$$

$$i_2 (R_3 + R_2) - i_1 R_2 = mV_x = m i_1 R_1$$

$$\Rightarrow i_2 = \frac{(mR_1 + R_2) i_1}{R_3 + R_2}$$


$$i_1 \left(R_1 + R_2 + R_4 - \frac{R_2 (mR_1 + R_2)}{R_3 + R_2} \right) = V_1$$

$$\Rightarrow i_1 = \frac{V_1}{R_1 + R_2 + R_4 - \frac{R_2 (mR_1 + R_2)}{R_3 + R_2}}$$


Current through " R_2 ",

$$= |i_1 - i_2| = i_1 \frac{(R_3 - mR_1)}{R_3 + R_2}$$
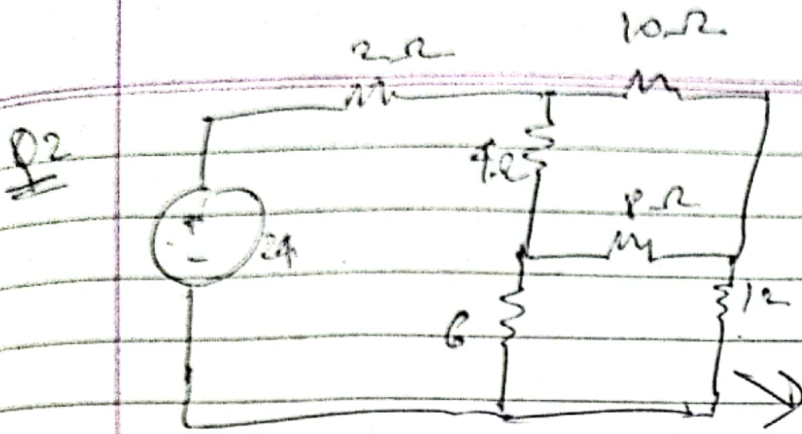
$$= \frac{(R_3 - mR_1) V_1}{(R_1 + R_2 + R_4)(R_3 + R_2) - R_2(mR_1 + R_2)} \quad \text{A}$$



Theremin

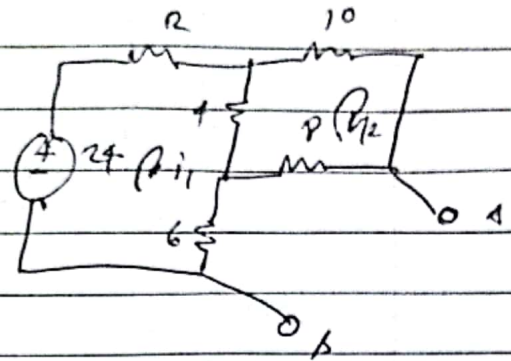

$$V_{AB} = ?$$


Mesh

$$\begin{aligned} \rightarrow 22i_2 &= 4i_1 \\ 12i_1 - 4i_2 &= 24 \end{aligned}$$

$$\rightarrow i_1 = \frac{66}{31} \text{ A}, \quad i_2 = \frac{12}{31} \text{ A}$$

$$\begin{aligned} V_{AB} &= V_A - V_B = 8i_2 + 6i_1 = \\ &= \frac{8 \times 12}{31} + \frac{6 \times 66}{31} = 15.87 \text{ V} \end{aligned}$$


Short the voltage source

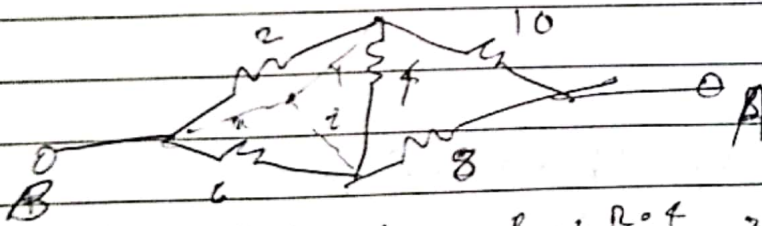

We can do a delta-star on it.



$$R_x = \frac{2 \times 6}{2 + 4 + 6} = 1, \quad R_y = \frac{2 \times 4}{2 + 4 + 6} = \frac{2}{3}, \quad R_z = 2$$
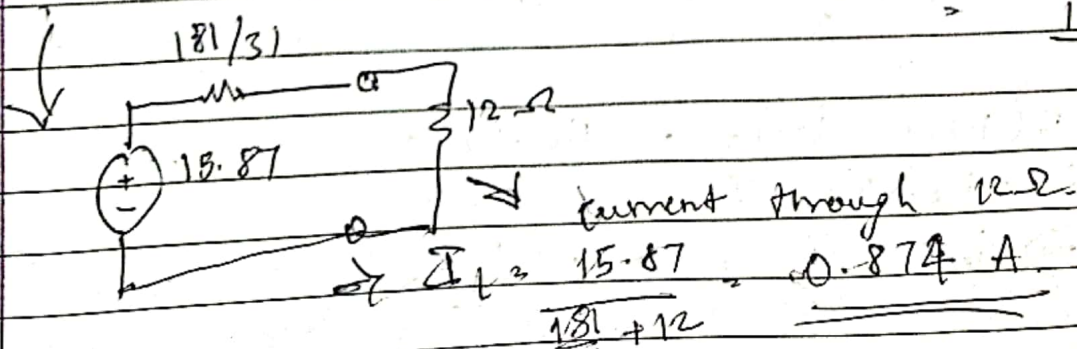
$$\begin{aligned} \rightarrow R_{th} &= 1 + \frac{1}{\frac{2}{3} + \frac{1}{10} + \frac{1}{8}} \\ &= \frac{191}{31} \Omega \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \rightarrow I_1 &= \frac{15.87}{\frac{181}{31} + 12} = 0.874 \text{ A} \end{aligned}$$

Q3

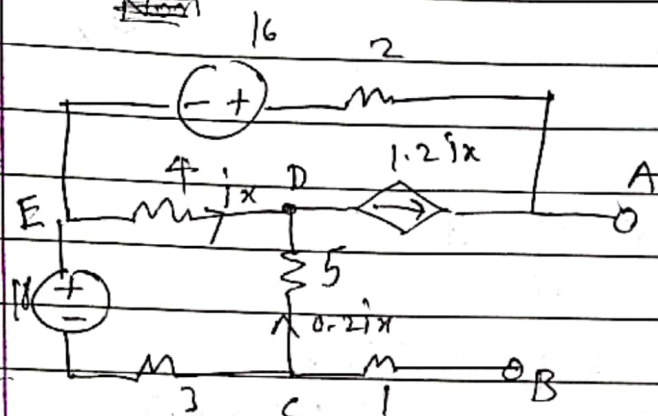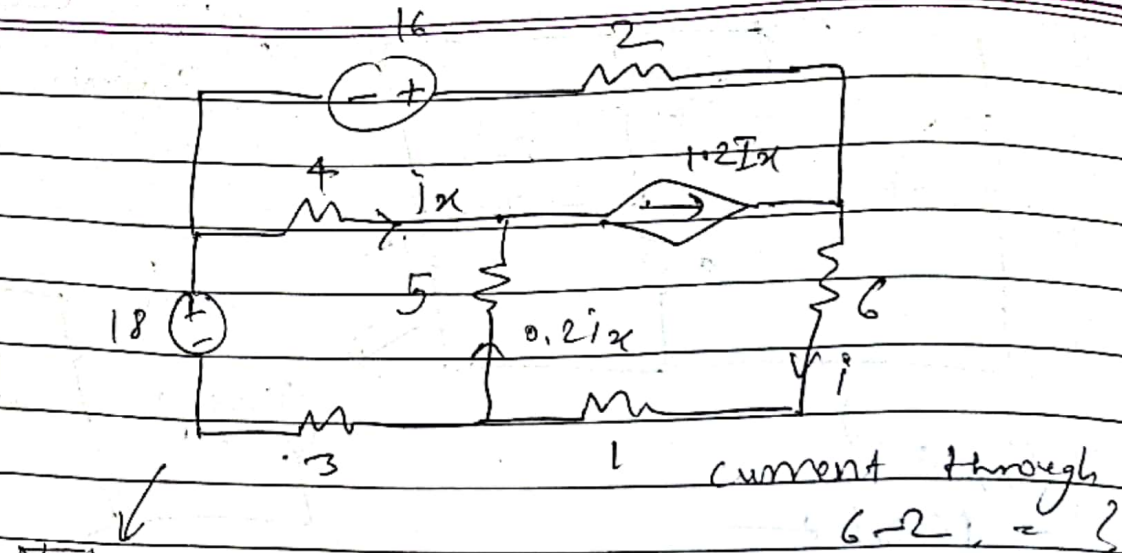

$$V_B = V_C$$

$$18 + 0.6i_x + i_x - 4i_x = 0$$


$$\Rightarrow i_x = 7.5$$

$$V_E - V_A = 16 + 2 \times 1.2 \times 7.5 = 16 + 18$$

$$V_D - V_E = 30$$

$$V_C + 7.5 = V_D$$
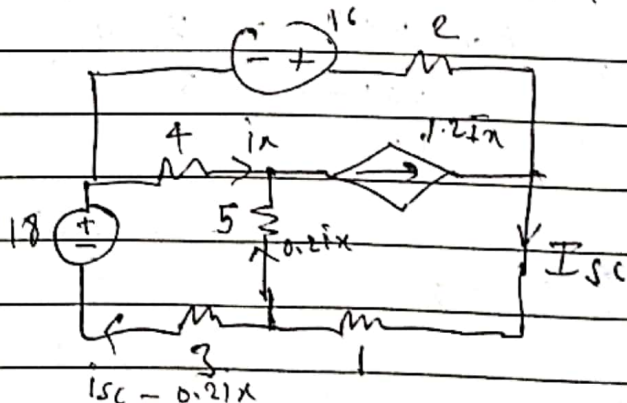
$$\Rightarrow V_C - V_A = V_B - V_A = V_{BA} = 56.5 \text{ V}$$



$$3(i_{sc} - 0.2i_x) + 4i_x - i_x - 18 = 0$$

$$2.4i_x + 3i_{sc} = 18$$

$$-V_x + i_{sc} + i_x = 0$$

$$V_x = i_{sc} + i_x$$

$$2(1.2i_x - i_{sc}) + 16 + 4i_x - V_x = 0$$

$$\Rightarrow 2.4i_x + 3i_{sc} = 18$$


$$\Rightarrow i_x = 0.256, i_{sc} = 5.795$$

$$\Rightarrow V_N = \frac{5.795}{56.5} = 0.1025$$



PAGE NO.:

DATE / /

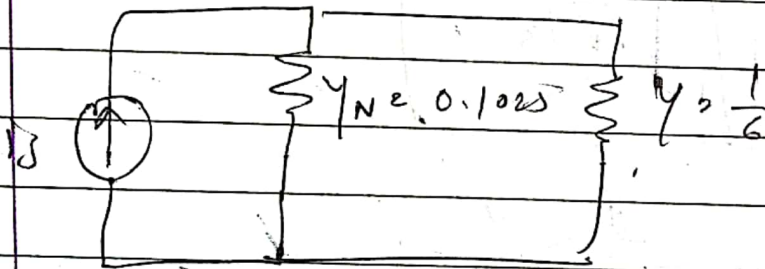⇒ I_{G2} current through $G2 = 5.795 \times \frac{1}{\frac{1}{Y_n} + 6}$



$I_{G2} = 3.588 \text{ A}$

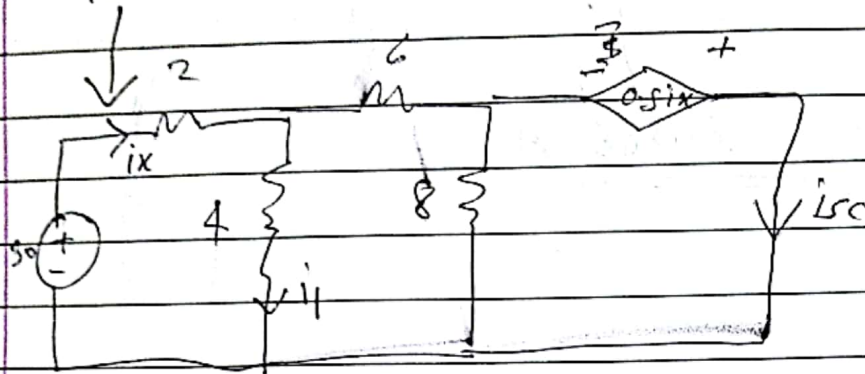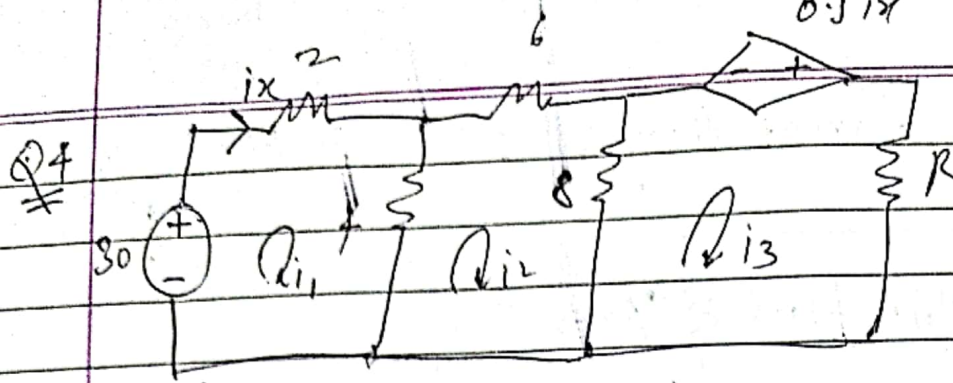

$$2i_x + 4i_1 = 30$$

$$6(i_x - i_1) + 8(i_x - i_1 - i_{sc}) = 4i_1$$


$$0.5i_x + 8(i_x - i_1 - i_{sc}) = 0$$

$$i_x = 7.143 \text{ A}$$

$$i_1 = 3.93 \text{ A}$$

$$i_{sc} = 3.66 \text{ A}$$

Now for voltage.

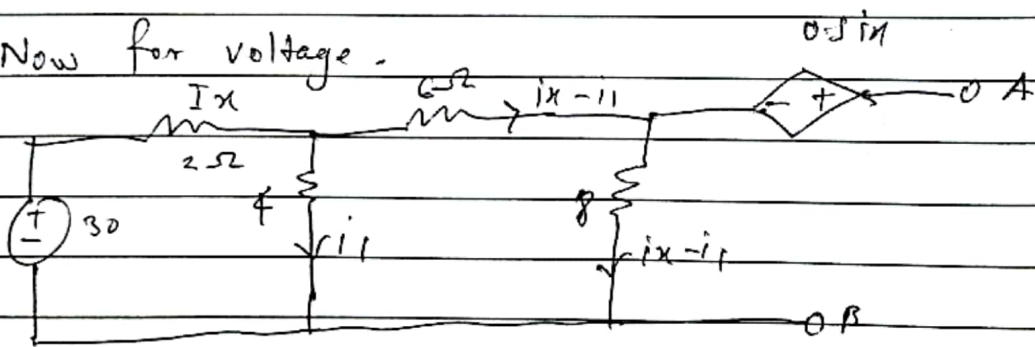

$$V_{AB} = ?$$

$$2i_x + 4i_1 = 30$$


$$i_x + 2i_1 = 15$$

$$6(i_x - i_1) + 8(i_x - i_1) = 4i_1$$

$$i_x = \frac{9 \times 15}{23}, \quad i_1 = \frac{7 \times 15}{23}$$

$$V_{oc} = (i_x - i_1) \times 8 + 0.5i_x = 13.37 \text{ V}$$
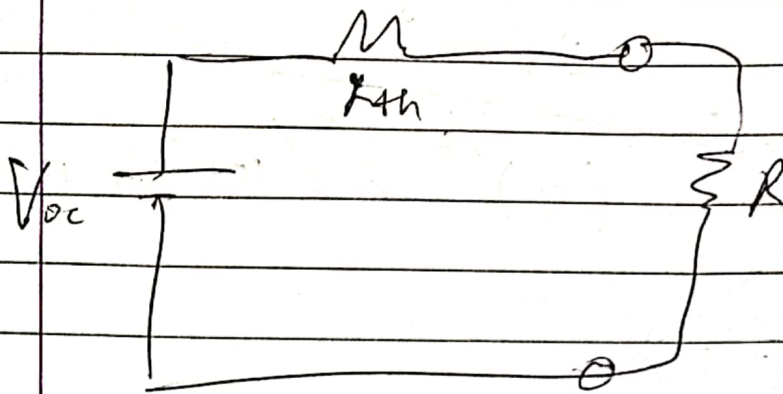
$$\Rightarrow R_{th} = \frac{V_{oc}}{I_{sc}} = 3.6523 \Omega$$



Power through $P = \frac{V_{oc}^2 R}{(R + R_{th})^2}$

Maximum power $\Rightarrow \frac{dP}{dR} = 0 = \frac{2(R - R_{th})}{(R_{th} + R)^3} = 0$

$\Rightarrow R = R_{th}$

$R = 3.6523 \Omega$ is for maximum power

$P = \frac{V^2 R}{(R + R_{th})^2} = \frac{V^2}{4R} = \underline{12.18 \text{ W}}$