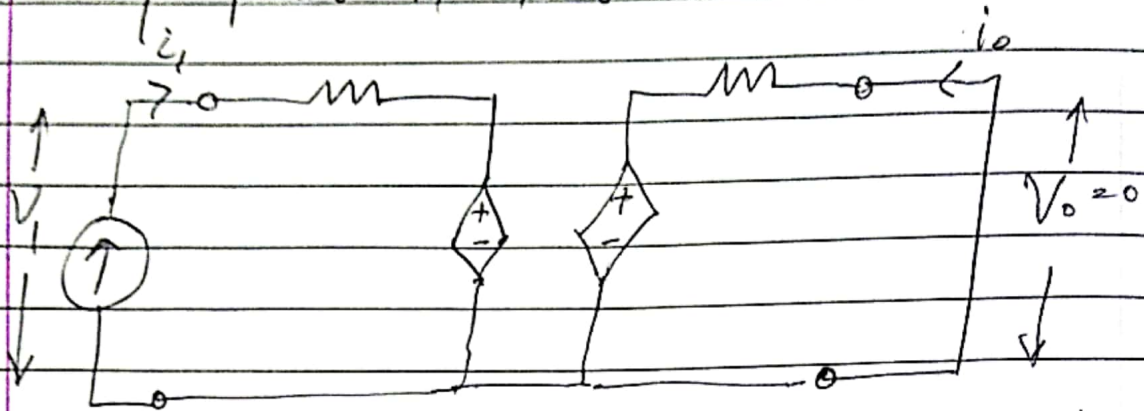


2.  $Y$  para's in terms of  $Z$ .



$$Y_1 = \left. \frac{i_1}{V_1} \right|_{V_0=0}, \quad Y_r = \left. \frac{i_1}{V_0} \right|_{V_1=0}, \quad Y_f = \left. \frac{i_0}{V_1} \right|_{V_0=0},$$

$$Y_o = \left. \frac{i_0}{V_0} \right|_{V_1=0}$$

$$\text{for } V_1 = 0 = Z_o i_0 + Z_f i_1$$

$$\Rightarrow i_0 = -\frac{Z_f}{Z_o} i_1$$

$$V_1 = Z_f i_1 + Z_r i_0 = Z_f i_1 + Z_r \left( -\frac{Z_f}{Z_o} \right) i_1$$

$$= \left( \frac{Z_f Z_o - Z_r Z_f}{Z_o} \right) i_1$$

$$Y_f = \frac{i_0}{V_1} = \frac{Z_f}{Z_r Z_f - Z_i Z_o}, \quad Y_i = \frac{i_1}{V_1} = \frac{Z_o}{Z_f Z_o - Z_r Z_f}$$

$$\text{Now } i_1 = -\frac{Z_r}{Z_i} i_0$$



$$V_0 = Z_f i_1 + Z_o i_0$$

$$= \left( \frac{Z_o Z_i - Z_r Z_f}{Z_i} \right) i_0$$

$$Y_o = \frac{i_0}{V_0} = \frac{Z_i}{Z_o Z_i - Z_r Z_f}, \quad Y_r = \frac{Z_r}{Z_r Z_f - Z_o Z_i}$$

So we get  $Y$  factors from  $Z$  factors.

Q3

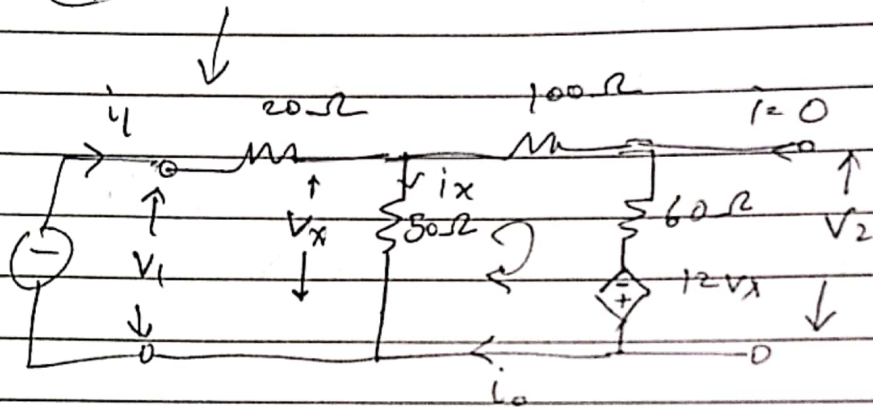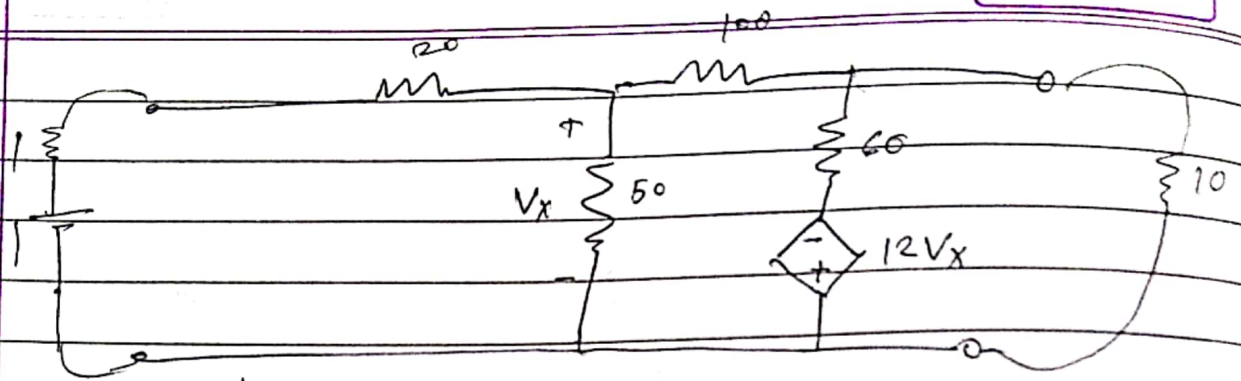

$$i_o = i_1 - i_x$$

$$100(i_1 - i_x) - 50i_x + 60(i_1 - i_x) - 600i_x = 0$$

$$12V_x = 600i_x$$

$$\Rightarrow 160i_1 - 810i_x = 0$$

$$\Rightarrow i_x = \frac{16}{81} i_1$$

$$V_1 - V_x + 20i_1 = 50i_x + 20i_1 = \left(20 + \frac{16}{81}\right) i_1 = 29.87 i_1$$


$$V_2 = 60i_1 - 660i_x = \left(60 - 660 \cdot \frac{16}{81}\right) i_1$$

$$= -70.37 i_1$$

$$\Rightarrow Z_{11} = \frac{\partial V_1}{\partial i_1} \bigg|_{i_2=0} = 29.87 \Omega$$

$$Z_{21} = -70.37 \Omega$$

Now second config

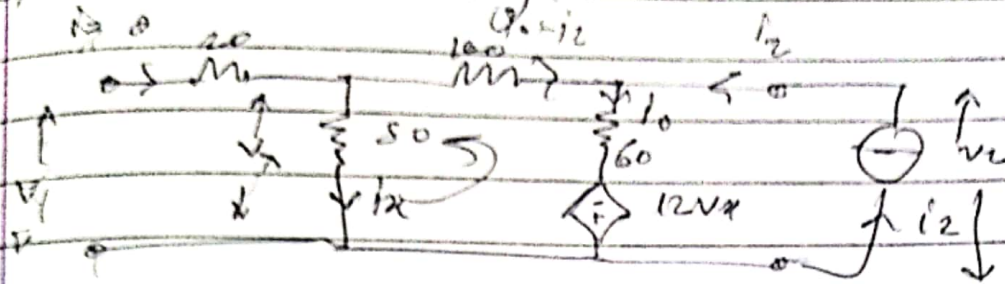

$$100i_x + 50i_x + 12(50i_x) - 60(12 - i_x) = 0$$

$$\Rightarrow i_x = \frac{2}{27} i_2$$

$$V_2 = i_x 50 + 100 i_x$$

$$= 150 \cdot \frac{2}{27} i_2 = 11.11 i_2$$

$$V_1 = (20 \Omega) i_1 + 50 i_x$$


$$= 50 \cdot \frac{2}{27} i_2 = 3.703 i_2$$

$$\Rightarrow Z_{22} = 11.11 \Omega$$

$$Z_{12} = 3.703 \Omega$$

$$Z = \begin{pmatrix} 29.87 & 3.703 \\ -70.37 & 11.11 \end{pmatrix}$$

Get t-parameters.

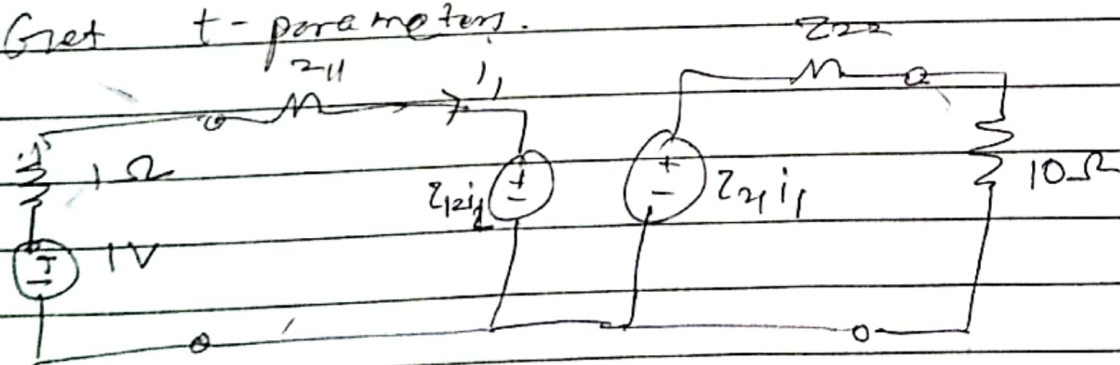

$$\Rightarrow Z_{11} i_1 + Z_{12} i_2 - 1 + i_1 = 0$$

$$\text{and } Z_{22} i_2 + Z_{21} i_1 + 10 i_2 = 0$$

$$\Rightarrow 30.87 i_1 + 3.703 i_2 = 1$$


$$21 i_1 - 70.37 i_1 = 0$$

$$\Rightarrow i_1 = 0.023 \text{ A}, i_2 = 0.027 \text{ A}$$

Current from 1V is 23 mA and 27 mA.



4) Calculate  $z$ -factors.

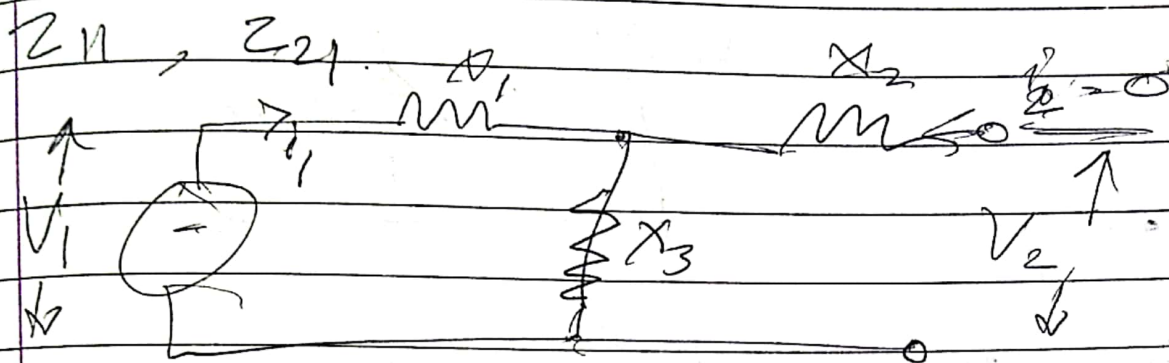


$$V_1 = I_1 (X_1 + X_3)$$

$$V_2 = I_1 X_3$$

$$\Rightarrow \underline{Z_{11} = X_1 + X_3} \quad \underline{Z_{21} = X_3}$$

$Z_{22}, Z_{12}$

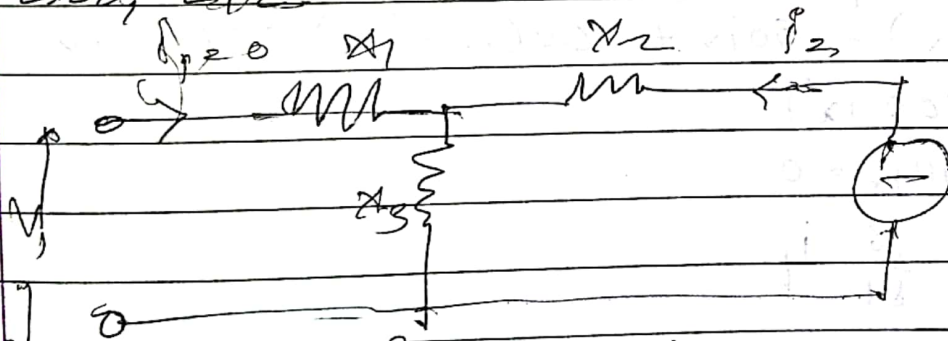

$$V_2 = I_2 (X_2 + X_3)$$

$$V_1 = I_2 (X_3)$$

$$\underline{Z_{22} = X_2 + X_3}$$

$$\underline{Z_{12} = X_3}$$