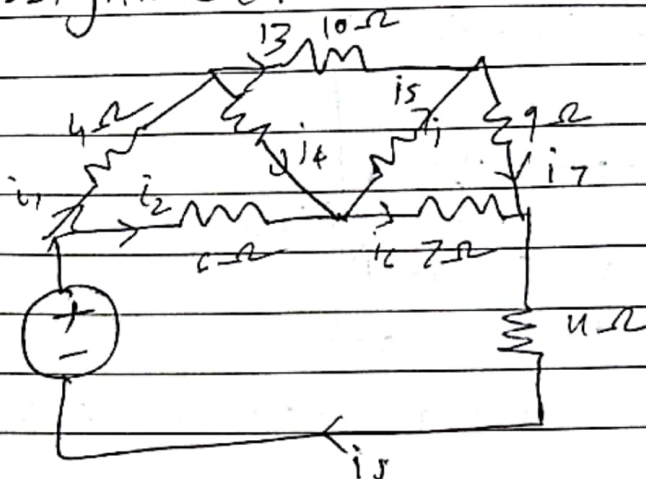


Assignment - I

PH3104

1)



KCL & KVL equations

$$i_1 = i_3 + i_4$$

$$i_2 + i_4 = i_5 + i_6$$

$$i_7 = i_3 + i_5$$

$$i_1 + i_2 = i_5$$

$$4i_1 + 8i_4 - 6i_2 = 0$$

$$10i_3 - 5i_5 - 8i_4 = 0$$

$$9i_7 + 5i_5 - 7i_6 = 0$$

$$6i_2 + 7i_6 + 11(i_4 + i_2) = 65$$

7 equations with 7 unknowns.

$$\mathbf{I} = [i_1 \ i_2 \ i_3 \ i_4 \ i_5 \ i_6 \ i_7]^T$$

$$\mathbf{AI} = \mathbf{D}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -6 & 0 & 8 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 & -8 & 0 & -7 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 0 \\ 11 & 17 & 0 & 0 & 0 & 7 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 65 \\ 0 \end{bmatrix}$$


We solve this using some lin alg library
or lin eq solver (doesn't matter)

$$i_1 = 1.5305 \text{ A}, \quad i_2 = 1.957 \text{ A}$$

turns out to be values for i_1, i_2 .

$$i_5 = i_1 + i_2 = 3.4875 \text{ A}$$

2)

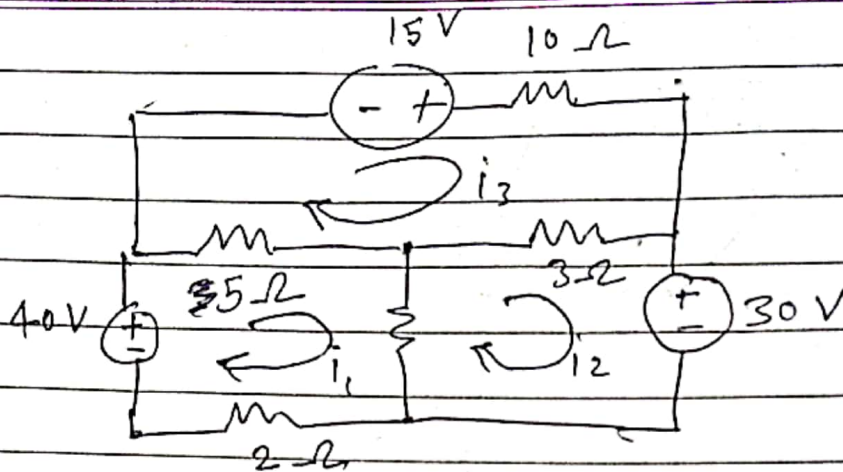

Using Maxwell mesh.

~~is~~

$$15 = (10 + 3 + 3) i_3 - 3 i_2 - 5 i_1$$

$$40 = (2 + 6 + 5) i_1 - 6 i_2 - 5 i_3$$

$$30 = 9 i_2 - 6 i_1 - 3 i_3$$

Here $\mathbf{I} = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & i_3 \end{pmatrix}^T$

$$\mathbf{A} \mathbf{I} = \mathbf{D}$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -5 & -3 & 13 \\ -6 & 9 & -3 \\ 13 & -6 & -5 \end{pmatrix} \quad \mathbf{D} = \begin{pmatrix} 15 \\ 30 \\ 40 \end{pmatrix}$$

Solving this we get:

$$i_1 = 11.4904 \text{ A}, \quad i_2 = 13.0609 \text{ A}$$

$$i_3 = 6.2019 \text{ A}$$

Current through

$$R = 3\Omega \Rightarrow |I_3 - i_2| = 6.8589 \text{ A} \quad \text{to right}$$

$$R = 10\Omega \Rightarrow i_3 = 6.2019 \text{ A}$$


$$R = 5\Omega \Rightarrow |i_1 - i_3| = 5.2885 \text{ A}$$

$$R = 6\Omega \Rightarrow |i_1 - i_2| = 1.5705 \text{ A} \quad \text{to right}$$


$$R = 2\Omega \Rightarrow i_1 = 11.4904 \text{ A} \quad \text{upward}$$

3) Norton's method:

Potentials at nodes-

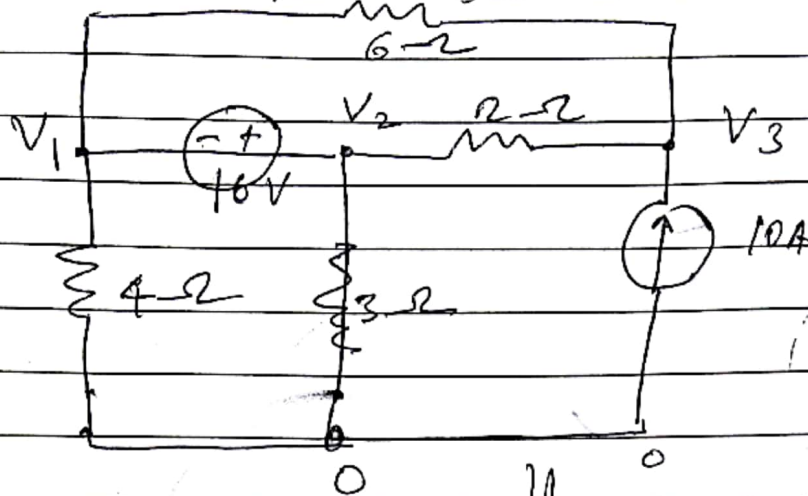

An equivalent circuit.

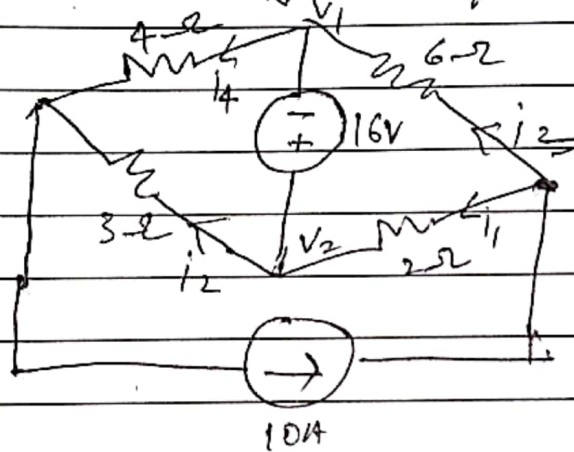

$$V_2 - V_1 = 16$$

$$\frac{V_2}{3} + \frac{V_1}{4} = 10$$

$$\frac{V_3 - V_2}{2} + \frac{V_3 - V_1}{6} = 10$$

$$AV = D$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1/6 & -1/2 & 2/3 \\ 1/4 & 1/3 & 0 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 16 \\ 10 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow V_1 = 8V, \quad V_2 = 24V, \quad V_3 = 35V$$

$$i_1 = \frac{V_3 - V_2}{2} = \frac{11}{2} A, \quad i_3 = \frac{V_3 - V_1}{6} = \frac{9}{2} A,$$

$$i_2 = \frac{V_2}{3} = 8A, \quad i_4 = \frac{V_1}{4} = 2A$$