



op amps 1 & 2 are non-inverting
op 3 is not.

(a) V_{o1} & V_{o2} be outputs of 1 & 2.

$$V_{out} = V_o = \frac{R_3}{R_2} (V_{o1} - V_{o2})$$

$V_A = V_B = V_1$ (vir. ground)
 $V_C = V_D = V_2$ (vir. ground)

$$I = \frac{V_{o1} - V_{o2}}{2R_1 + R_g}$$

zero current in inputs of ① & ②.

$$I = \frac{V_{o1} - V_{o2}}{R_g} = \frac{V_1 - V_2}{R_g}$$

$$\frac{V_{o1} - V_{o2}}{2R_1 + R_g} = \frac{V_1 - V_2}{R_g}$$

$$V_{out} = \frac{R_3}{R_2} \left(\frac{2R_1 + R_g}{R_g} \right) (V_1 - V_2)$$

(b) $R_1 = R_2 = R_3 = 10k$, $R_g = 1k$
 $V_{s1} = 12V$

(i) $V_2 = 20mV$, $V_1 = -10mV$.

$$V_{o1} = \left(1 + \frac{R_1}{R_g}\right) V_1, \quad V_{o2} = \left(1 + \frac{R_2}{R_g}\right) V_2$$

$$V_{o1} = \left(1 + \frac{10k}{1k}\right) (-10mV)$$

$$= -110mV$$

$$V_{o2} = \left(1 + \frac{10}{1}\right) (20mV)$$

$$= 220mV$$

$$V_{out} = \frac{10}{10} \times \left(\frac{10 \times 2 + 1}{1} \right) (-10 - 20)$$

$$= -330mV$$

(ii) $V_2 = 2V$, $V_1 = -1V$
 $V_{o1} = \left(1 + \frac{10}{1}\right) (-1) = -11V$
 $V_{o2} = \left(1 + \frac{10}{1}\right) (2) = 22mV$

$$V_{out} = \frac{10}{10} (-11 - 22) = -33V$$

$V_{o2} > 12 \Rightarrow V_{o2} = 12$ (not possible)
 $(-11 - 12) = -23V$

$\Rightarrow V_{out} = \frac{10}{10} (-11 - 12) = -23V$ which is again bigger than 12.

$\Rightarrow V_{out} = 12$